

DSD LAB


Lab 3

Q1)

Source Code:

```
module gray2bin(gray, bin);
    parameter N = 4;
    input [N-1: 0] gray;
    output [N-1: 0] bin;
    reg [N-1: 0] bin;
    integer i;
    always @(gray)
    begin
        bin[N-1] = gray[N-1];
        for(i = N-2; i >= 0; i = i-1)
            bin[i] = bin[i+1] ^ gray[i];
    end
endmodule
```

Output Waveform:

 

Q2)

Source Code:

```
module comp4bit(A, B, lt, gt, eq);
    input [3:0] A, B;
    output lt, gt, eq;
    wire lt1, lt2, gt1, gt2, eq1, eq2;
    comp2bit s1(A[0], A[1], B[0], B[1], lt1, gt1, eq1);
    comp2bit s2(A[2], A[3], B[2], B[3], lt2, gt2, eq2);
    assign eq = eq1 & eq2;
    assign gt = gt2 | (gt1 & eq2);
    assign lt = lt2 | (lt1 & eq2);
endmodule
```


```
module comp2bit(a0, a1, b0, b1, lt, gt, eq);
    input a0, a1, b0, b1;
```

```

    output lt, gt, eq;
    wire i1, i0;
    assign i1 = ~(a1 ^ b1);
    assign i0 = ~(a0 ^ b0);
    assign eq = i1 & i0;
    assign gt = (a1 & ~b1) | (i1 & a0 & ~b0);
    assign lt = ~(gt | eq);
endmodule

```

Output Waveform:

 

Q3)

Source Code:

```

module mux16to1(W, S, out);
    input [15:0] W;
    input [3:0] S;
    wire [1:0] op;
    output out;
    mux8to1 m1(W[7:0], S[2:0], op[0]);
    mux8to1 m2(W[15:8], S[2:0], op[1]);
    mux2to1 m3(op, S[3], out);
endmodule

```

```

module mux8to1(W, S, out);
    input [7:0] W;
    input [2:0] S;
    wire [7:0] W;
    wire [2:0] S;
    output out;
    reg out;

    always @(W or S)
    begin
        case(S)
            0: out = W[0];
            1: out = W[1];

```

```

        2: out = W[2];
        3: out = W[3];
        4: out = W[4];
        5: out = W[5];
        6: out = W[6];
        7: out = W[7];
    endcase

end
endmodule

module mux2to1(W, s, out);
    input [1:0] W;
    wire [1:0] W;
    input s;
    output out;
    reg out;

    always @(W or s)
    begin
        if(s)
            out = W[1];
        else
            out = W[0];
        end
    end
endmodule

```

Output Waveform:

