

DSD LAB

LAB 6

Q1)


Source Code:

```
module t_flipflop(T, Rst, CLK, Q);  
input T, CLK, Rst;  
output Q;  
reg Q;
```

```
always @(negedge CLK)  
begin  
if(T == 1)  
Q <= ~Q;  
if(Rst == 1)  
Q <= 0;  
end
```

```
endmodule
```

Output Waveform:

 

Q2)

Source Code:

```
module jk_flipflop(J, K, CLK, Rst, Q);  
input J, K, CLK, Rst;  
output Q;  
reg Q;
```

```
always @(posedge CLK)  
begin  
case({J, K})  
0: Q <= Q;  
1: Q <= 0;  
2: Q <= 1;  
3: Q <= ~Q;
```

endcase


if(Rst == 1)

Q <= 0;

end

endmodule

Output Waveform:

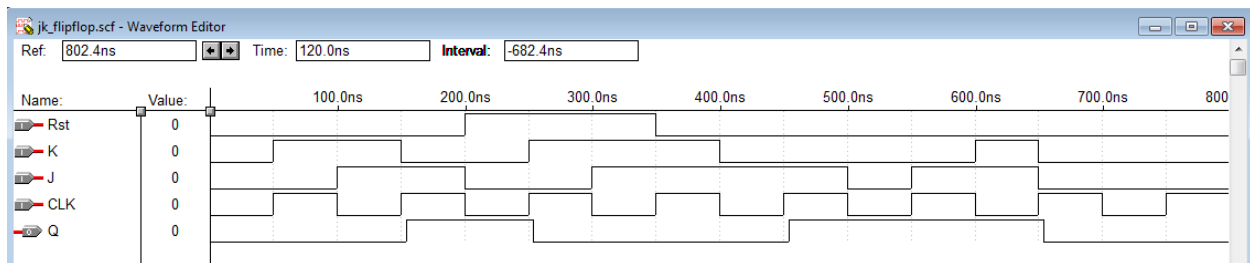

Q3)

a)

Source Code:

```
module bit4ring(clk, Rst, Q);  
input clk;  
input Rst;  
output [3:0] Q;  
wire [3:0] Q;  
wire [1:0] Qt;  
  
r2bitc r1(clk, Rst, Qt);  
decoder2to4 d1(Qt, 1'b1, Q);  
  
endmodule
```

```
module decoder2to4(W, En, Y);  
input [1:0] W;  
input En;  
output [0:3] Y;  
reg [0:3] Y;  
  
always @(W | En)  
begin  
if(En == 1)  
case(W)  
0: Y = 4'b1000;
```

```

1: Y = 4'b0100;
2: Y = 4'b0010;
3: Y = 4'b0001;
endcase
else
Y = 4'b0000;
end
endmodule

```

```

module r2bitc(CLK,Rst,Q);
input CLK, Rst;
output [0:1] Q;
reg [0:1]Q;

```

```

always @(posedge CLK)
begin
Q <= Q + 1;
end


```

```

endmodule

```

Output Waveform:

 

b)

Source Code:

```

module johnson_ctr(CLK, Rst, Q);
parameter N = 5;
input CLK, Rst;
output [N-1:0] Q;
reg [N-1:0] Q;
integer i;

```

```

always @(posedge CLK)
begin
if(!Rst)
Q <= 1;
else
begin
Q[N-1] <= ~Q[0];
for(i = 0; i < N-1; i = i+1)

```

```

begin
Q[i] <= Q[i+1];
end
end
end
endmodule

```

Output Waveform:

